

CIRCUITI IN CORRENTE ALTERNATA

$i(t) \rightarrow V(t)$

■ circuiti resistivi V_R

■ circuiti induttivi V_L


■ circuiti capacitivi V_C

■ circuiti RLC



CIRCUITI IN CORRENTE ALTERNATA

circuito resistivo R

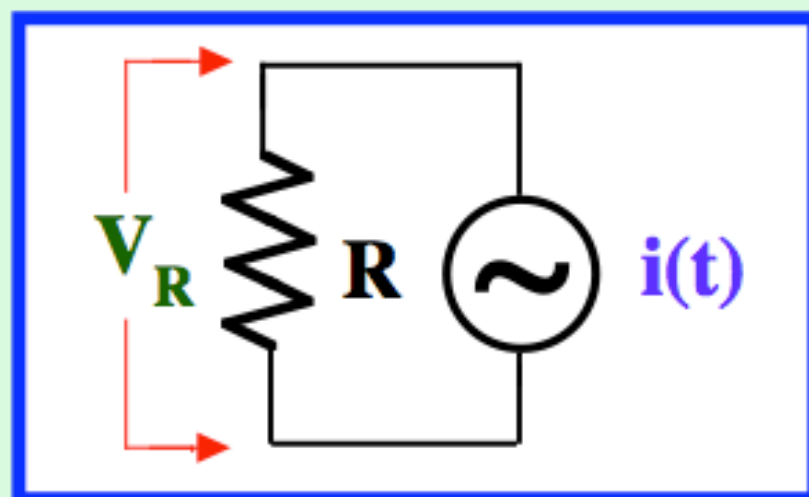

$$i(t) = I_0 \text{ sen}(\omega t) \longrightarrow V(t) = V_0 \text{ sen}(\omega t + \phi')$$


$$V_R(t) = R i(t) = R I_0 \text{ sen} \omega t$$

- $V_0 = R I_0$
- $\phi' = 0$

CIRCUITI IN CORRENTE ALTERNATA


$$V_R(t) = R i(t) = R I_0 \text{ sen}\omega t$$

- $V_0 = R I_0$
- $\phi' = 0$

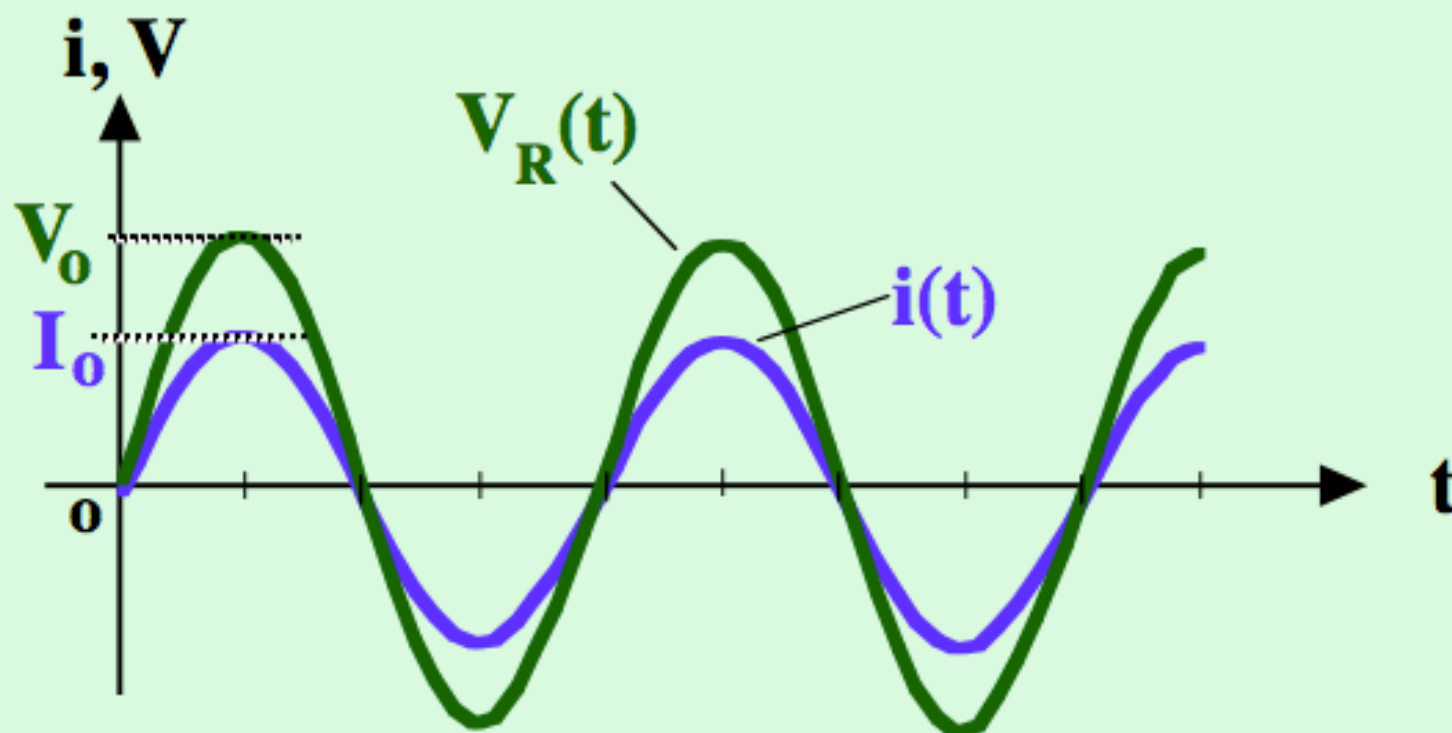

CIRCUITI IN CORRENTE ALTERNATA

circuito induttivo L

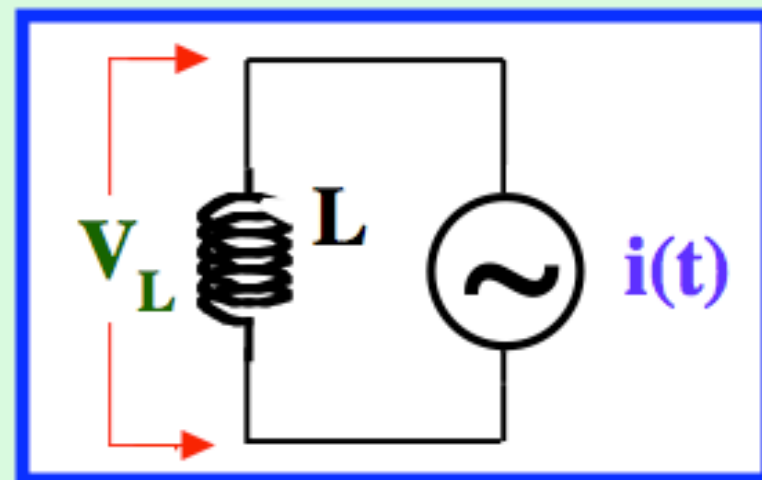

$$i(t) = I_0 \operatorname{sen}(\omega t) \longrightarrow V(t) = V_0 \operatorname{sen}(\omega t + \phi')$$


$$V_L(t) = L \frac{di(t)}{dt} = LI_0 \omega \cos \omega t = LI_0 \omega \operatorname{sen}\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

- $V = L I_0 \omega$
- $\phi' = + \frac{\pi}{2}$

CIRCUITI IN CORRENTE ALTERNATA


$$V_L(t) = L \frac{di(t)}{dt} = LI_0 \omega \cos \omega t = LI_0 \omega \text{sen}(\omega t + \frac{\pi}{2})$$

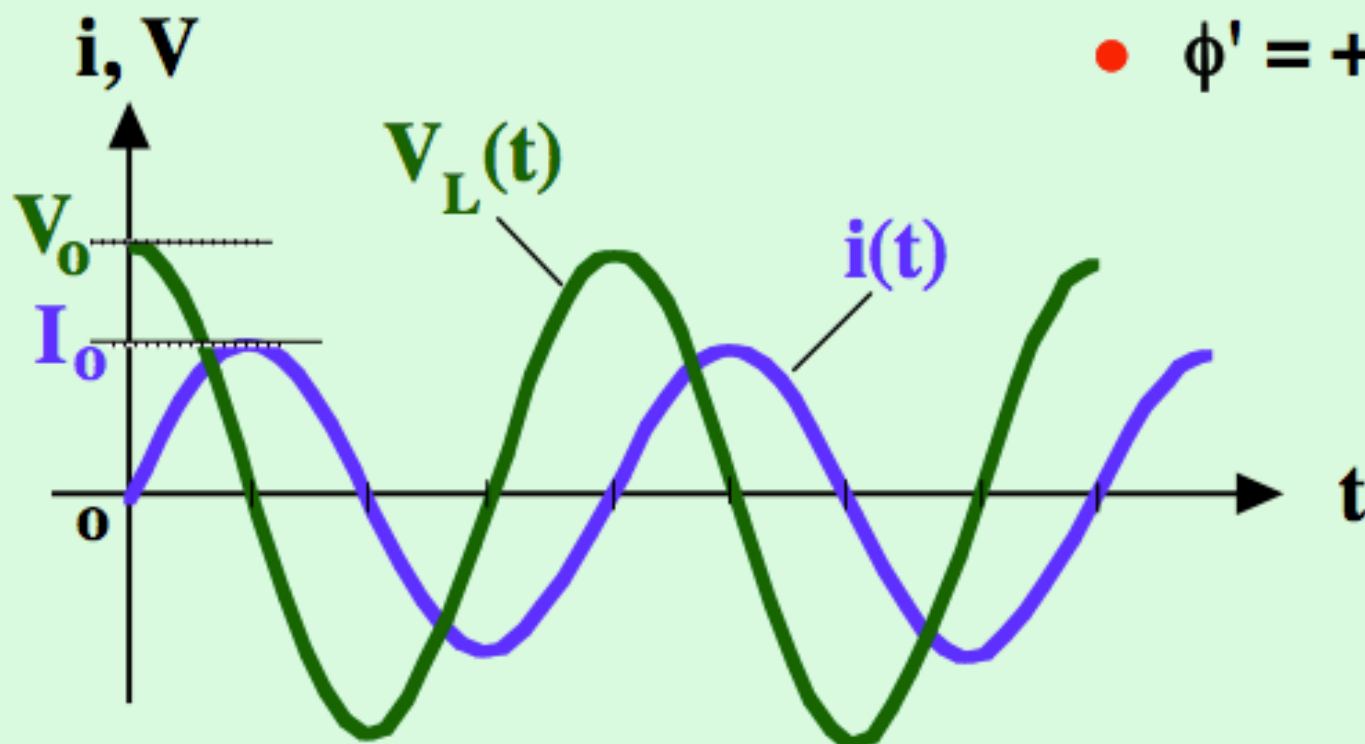- $V = L I_0 \omega$
- $\phi' = +\frac{\pi}{2}$



CIRCUITI IN CORRENTE ALTERNATA

circuito capacitivo C

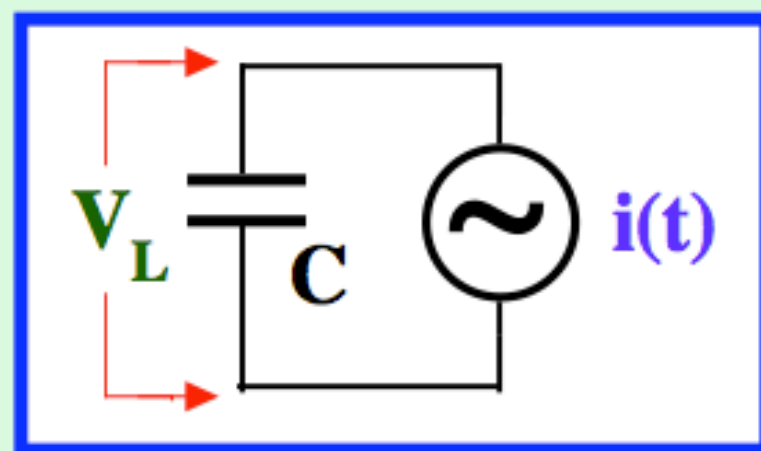


$$i(t) = I_0 \text{sen}(\omega t) \longrightarrow V(t) = V_0 \text{sen}(\omega t + \phi')$$

$$i(t) = I_0 \text{sen}(\omega t) = \frac{dQ(t)}{dt}$$

$$Q(t) = \int I_0 \text{sen}\omega t \, dt = -\frac{I_0}{\omega} \text{cos}\omega t$$

CIRCUITI IN CORRENTE ALTERNATA

circuito capacitivo C

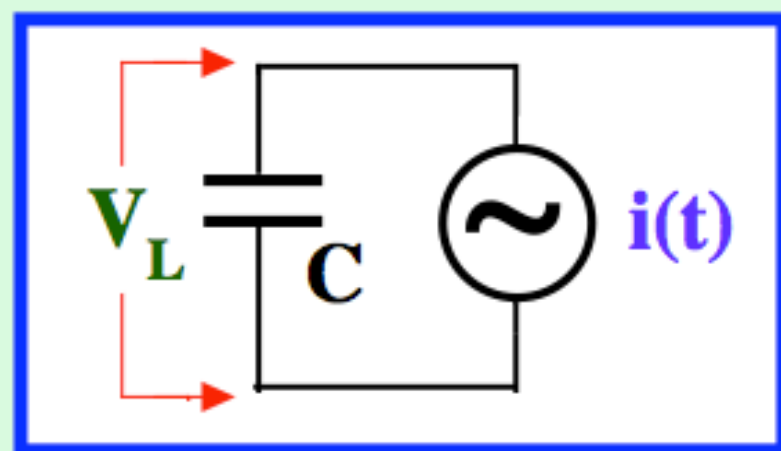

$$Q(t) = \int I_o \operatorname{sen} \omega t \, dt = -\frac{I_o}{\omega} \cos \omega t$$


$$V_c(t) = \frac{Q(t)}{C} = -\frac{I_o}{\omega C} \cos \omega t = \frac{I_o}{\omega C} \operatorname{sen}(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

$$\bullet V = \frac{I_o}{\omega C}$$

$$\bullet \phi' = -\frac{\pi}{2}$$


CIRCUITI IN CORRENTE ALTERNATA
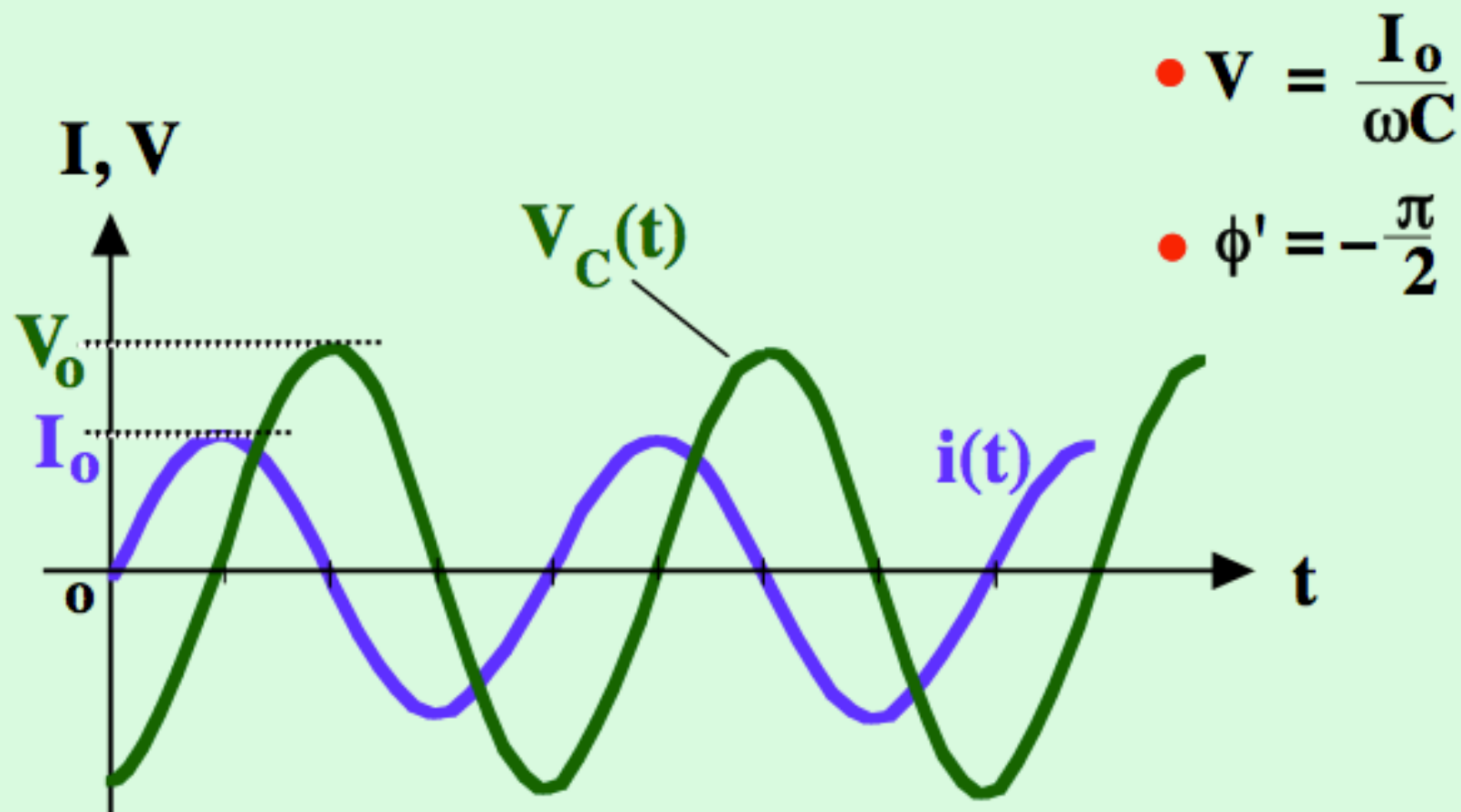
$$V_c(t) = \frac{Q(t)}{C} = -\frac{I_0}{\omega C} \cos \omega t = \frac{I_0}{\omega C} \text{sen}(\omega t - \frac{\pi}{2})$$



CIRCUITI IN CORRENTE ALTERNATA


circuito RLC

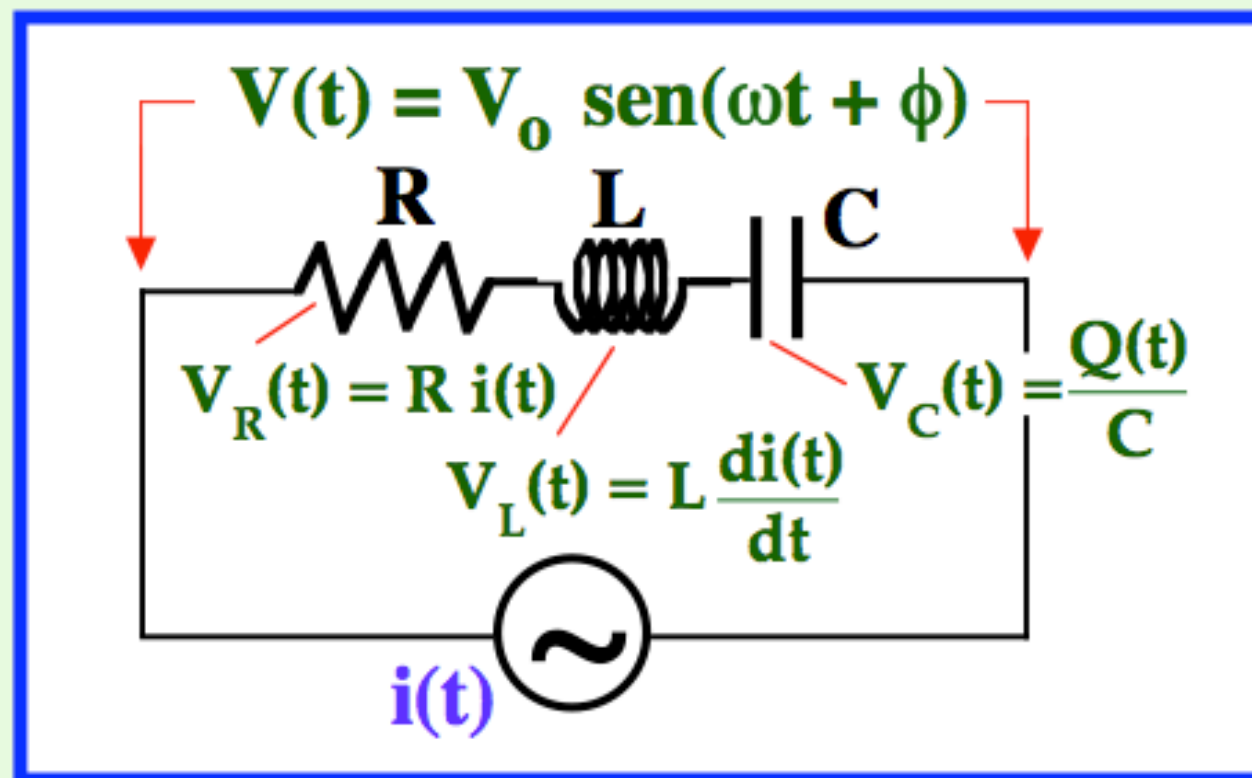

$$i(t) = I_0 \text{ sen}(\omega t) \rightarrow V(t) = V_0 \text{ sen}(\omega t + \phi)$$

CIRCUITI IN CORRENTE ALTERNATA
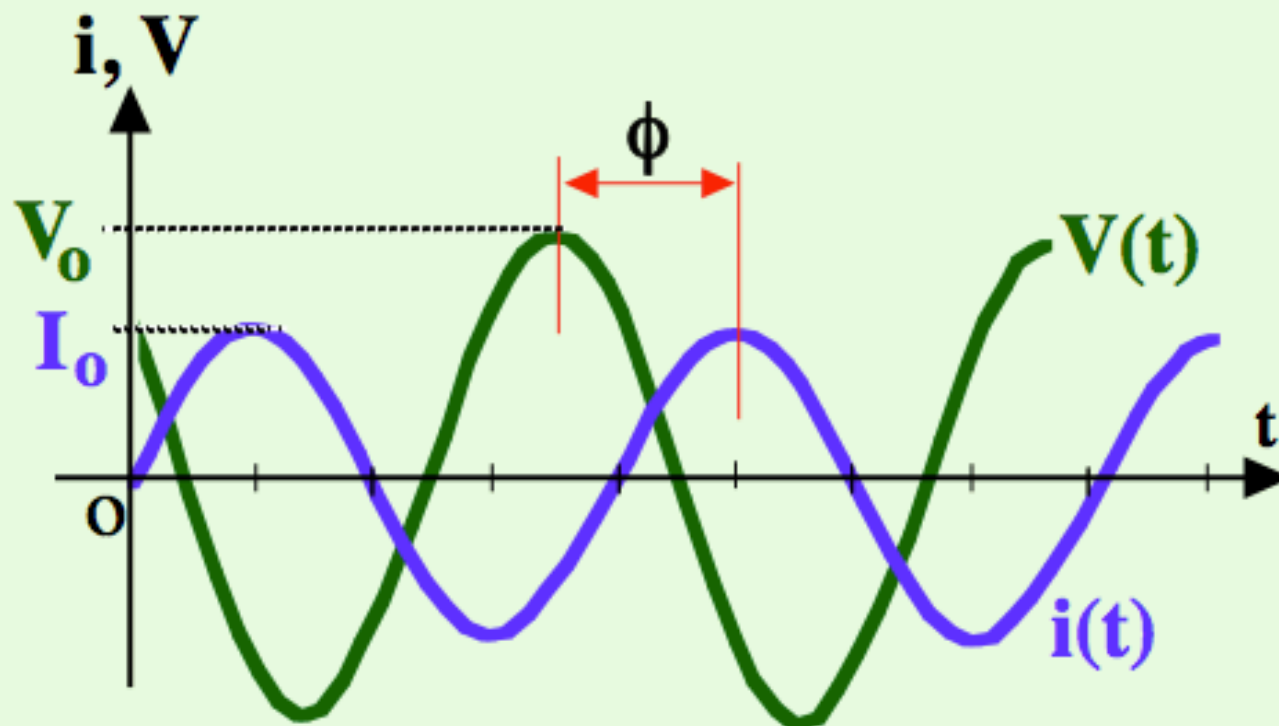
$$i(t) = I_0 \text{sen}(\omega t) \rightarrow V(t) = V_0 \text{sen}(\omega t + \phi)$$



CIRCUITI IN CORRENTE ALTERNATA

$$\blacksquare V_0 = I_0 \sqrt{R^2 + \left[\omega L - \frac{1}{\omega C} \right]^2} \quad \blacksquare \phi = \arctg \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$$

impedenza elettrica

$$Z = \frac{V_0}{I_0} = \sqrt{R^2 + \left[\omega L - \frac{1}{\omega C} \right]^2}$$

dimensioni [impedenza Z] = [M][L]²[t]⁻³[i]⁻²

● unità di misura: S.I. ohm (Ω)

CIRCUITI IN CORRENTE ALTERNATA

risonanza

impedenza elettrica

$$Z = \frac{V_0}{I_0} = \sqrt{R^2 + \left[\omega L - \frac{1}{\omega C}\right]^2}$$

Z minima \rightarrow $\left[\omega L - \frac{1}{\omega C}\right]^2 = 0$


$\phi = 0$ e $Z \equiv R$

risonanza

$$\omega \equiv \omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}$$

CIRCUITI IN CORRENTE ALTERNATA

risonanza

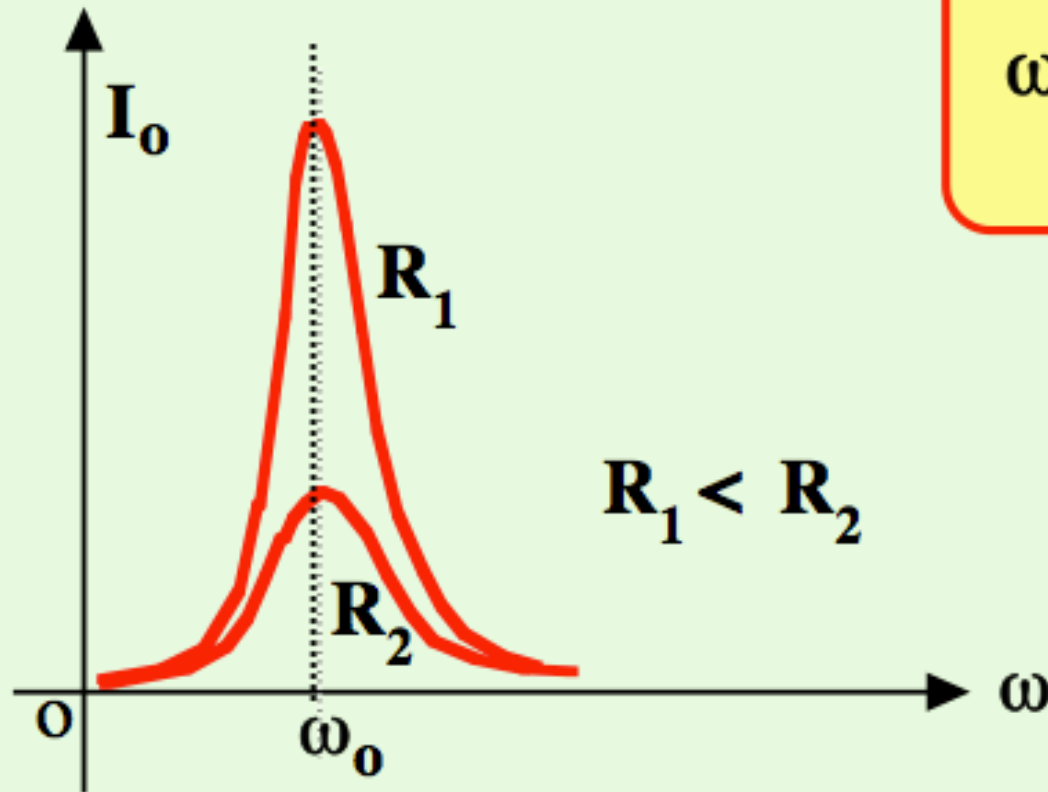

$$\omega \equiv \omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}$$

Frequenza di risonanza
(in Hertz):

$$\nu_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{LC}}$$


■ **sintonizzazione radio/TV**
(C variabile)

$$C = \frac{1}{L \omega_0^2}$$

TRASFORMATORE

corrente alternata

primario

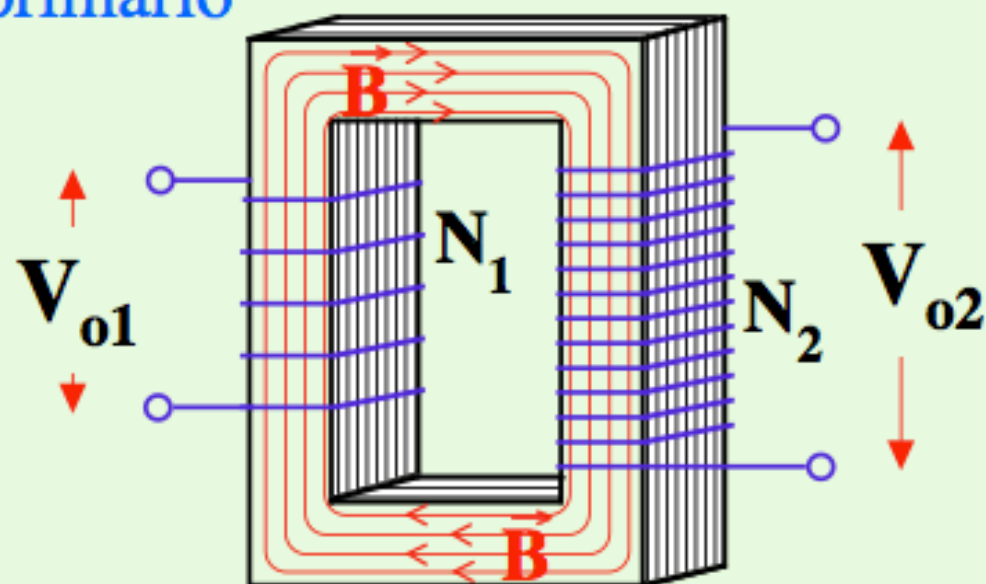


secondario

$$\frac{V_{o1}}{V_{o2}} = \frac{N_1}{N_2}$$

induzione elettromagnetica tra solenoidi concatenati con magnete permanente

● alta d.d.p. → → → bassa d.d.p.

DEFIBRILLATORE

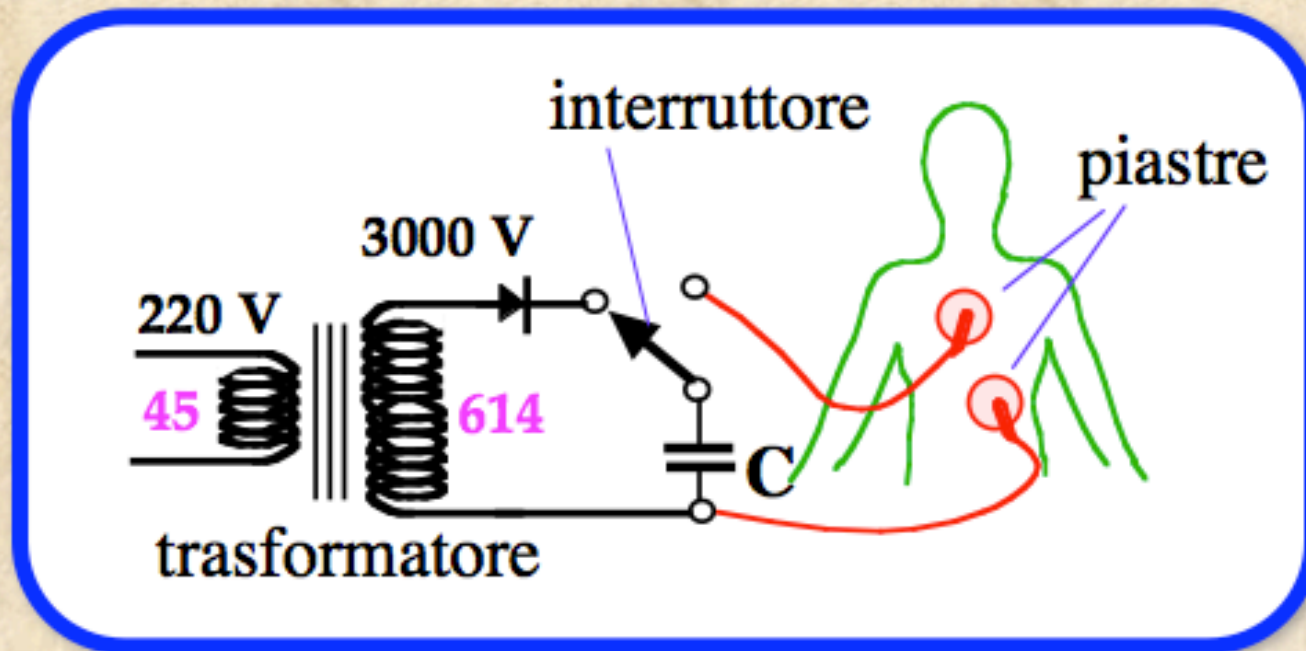

$$V_{o2} = \frac{N_1}{N_2} V_{o1} = \frac{614}{45} 220 \text{ V} = 3000 \text{ V}$$

20 A per 5 ms → **contrazione simultanea
fibre muscolari cardiache**

RESET della contrazione

