

Guida alle esercitazioni del
Laboratorio di Segnali e Sistemi
a.a 2019 - 2020

Prof. C. Luci, M. Raggi, M. Vignati
Dipartimento di Fisica, Università La Sapienza di Roma

7 dicembre 2019

Indice

1	Esercitazione n. 1: Familiarizzazione con gli strumenti	11
1.1	Familiarizzazione	11
1.2	Studio di un circuito RC passa-alto	12
1.3	Diodo	12
2	Esercitazione n. 2: Amplificatore ad emettitore comune	13
2.1	Amplificatore ad Emettitore Comune (CE)	13
2.2	Risposta in frequenza	14
2.3	Resistenza di uscita (opzionale)	15
3	Esercitazione n. 3: Amplificatore operazionale(I)	17
3.1	Introduzione	17
3.2	Misura della "Slew Rate"	18
3.3	Misura del prodotto guadagno x banda	18
3.4	Derivatore	19
4	Esercitazione n. 4: Amplificatore operazionale - Amplificatore differenziale e	21
4.1	Amplificatore Differenziale	21
4.2	Progettazione e montaggio	21
4.3	Misure	21
4.4	Sommatore	23
5	Esercitazione n. 5: Amplificatore operazionale - Filtro attivo passa-basso e generatore di rumore	25
5.1	Progettazione e realizzazione del circuito	25
5.2	Misure	25
5.3	Generatore di rumore	26
5.4	Termine dell'esperienza	26
6	Esercitazione n. 6: Logica digitale	27
6.1	Livello di commutazione delle porte logiche TTL	27
6.2	Realizzare un circuito con porte NAND: XOR	28
6.3	Flip-flop SR	29

7	Esercitazione n. 7: Circuiti logici: ADC	31
7.1	Contatore a 4 bit	31
7.2	DAC a 4 bit	31
7.3	Circuito completo	33
7.4	Calibrazione	33
8	Esercitazione n. 8: Arduino (I)	35
9	Esercitazione n. 9: Arduino (II)	39

Introduzione

Queste note costituiscono una guida per gli studenti che devono frequentare le esercitazioni del corso.

E' molto importante, prima di ogni esercitazione, leggere accuratamente il corrispondente paragrafo (così come è fondamentale, prima di ogni esercitazione, aver studiato e compreso i corrispondenti argomenti trattati a lezione e sulle dispense), in modo da poter lavorare proficuamente in laboratorio. I fisici sanno che un'ora di studio può far risparmiare parecchio ore in laboratorio.

E' anche fondamentale che tutti gli studenti, fin dall'inizio, abbiano una sufficiente padronanza degli strumenti che utilizzeranno durante le esercitazioni: a questo scopo è dedicata la prima esercitazione ("Familiarizzazione con gli strumenti"), la cui importanza non va sottovalutata. Grossolani errori, perdite di tempo e conseguenti frustrazioni sono spesso dovute, nelle sessioni successive, a un cattivo uso degli strumenti.

Il lavoro in laboratorio si svolge in gruppi, ma è necessario che tutti i componenti del gruppo siano egualmente "consci" di ciò che si sta facendo e partecipino con un ruolo attivo. Il lavoro in laboratorio è parte essenziale di questo corso, quindi gli studenti devono dedicarsi ad esso molto seriamente. E' solo attraverso questo lavoro che si può sperare di raggiungere una reale e utile padronanza della materia, toccando con mano quelli che sono i problemi pratici che si incontrano nella realizzazione concreta di circuiti elettronici.

Lavorare in laboratorio

E' bene ricordare alcuni punti che vi aiuteranno a lavorare proficuamente in laboratorio:


Strumenti:

accendete gli strumenti che utilizzerete nel corso dell'esperienza all'inizio e lasciateli sempre accesi. E' assolutamente insensato spegnere e riaccendere continuamente oscillografo, multimetro, ecc.. Lo stesso vale per i generatori di funzione o gli alimentatori. Naturalmente è spesso opportuno disconnettere le tensioni da un circuito mentre lo si sta montando o modificando: questo può essere meglio ottenuto disconnettendo i cavi che portano le alimentazioni alla basetta.

Progettare l'esperienza:

prima di tutto occorre avere uno schema chiaro del circuito che si vuole costruire, corredato del valore dei componenti. In alcuni casi i valori dei componenti sono già definiti nella traccia dell'esperienza, in altri essi devono essere scelti sulla base di un vostro progetto. In tal caso, prima di iniziare a montare il circuito, eseguite tutti i calcoli e le scelte necessarie,

CONNETTORI BNC

 

**CONNETTORE ALIMENTAZIONE
QUADRUPLO**

Figura 1: La basetta per il montaggio dei circuiti

con l'accuratezza necessaria in modo da evitare banali errori dovuti alla fretta. Fate un disegno chiaro e tenetelo sempre sott'occhio.

Costruire il circuito:

tradurre il disegno in un circuito montato sulla basetta è molto semplice nelle prime esperienze, ma diventerà rapidamente più complicato. E' importante eseguire sempre montaggi ordinati, in cui i componenti sono ancorati solidamente alla basetta, e in cui sia facile accedere ai vari punti del circuito con i puntali degli strumenti diagnostici (multimetro, oscillografo). E, possibilmente, in cui sia agevole sostituire un componente. Prima di montare ogni componente verificate che il valore sia quello giusto.

Diagnostica:

dopo aver montato il circuito dovete verificare che esso funzioni correttamente. Molto spesso avviene il contrario: il circuito non dà segni di vita, ovvero si comporta in modo diverso da quello atteso. In questi casi è necessario investigare sulle cause di malfunzionamento, cioè eseguire delle procedure diagnostiche. Quindi bisogna avere sempre a disposizione i puntali del multimetro e le sonde dell'oscillografo, da utilizzare (in base alle situazioni) per questo scopo. Le cause del malfunzionamento possono essere varie:

- cattive connessioni;
- errori di montaggio;
- errata scelta di uno o più componenti;
- componente difettoso.

Prima di invocare l'aiuto dell'assistente dovete procedere voi stessi a tutte le verifiche che aiutano a identificare il problema:

- verificate accuratamente che il circuito sia montato correttamente, cioè secondo il progetto che avete sotto occhio;
- verificate di nuovo che il valore dei componenti montati sia quello corretto;
- misurate con lo strumento idoneo al caso la tensione nei vari nodi del circuito per verificare che essa sia ragionevolmente simile al valore atteso;
- valutate la corrente che circola in ogni ramo (o componente), in base alle misure di tensione di cui sopra;

Per individuare "dove" il circuito non funziona, applicate il segnale al suo ingresso e poi seguitelo passo passo, verso l'uscita, con la sonda dell'oscilloscopio.

Nella grande maggioranza dei casi riuscirete ad individuare il problema e a risolverlo!

Il quaderno di laboratorio

Scrivere e mantenere un quaderno di laboratorio è una delle cose più importanti che dovete imparare, se non l'avete già acquisito dai corsi precedenti. Un buon quaderno di laboratorio è uno strumento essenziale del fisico sperimentale ed è il punto di partenza per la scrittura di articoli scientifici o per preparare presentazioni orali.

Un quaderno ben scritto che include schemi, grafici, tabelle e dettagli sulle misure fatte vi consente di ricevere un efficace aiuto da parte dei vostri stessi colleghi e degli assistenti. Un quaderno mal scritto risulterà invece molto frustrante per voi stessi e per chi vi assiste.

E' spesso molto difficile rispondere alla domanda "perché il circuito non funziona?", oppure "perché i miei risultati sono sbagliati di un ordine di grandezza?", se non si è in grado di ripercorrere con esattezza il procedimento sperimentale seguito. Ed è profondamente illusorio pensare di ricordare a memoria ciò che è stato fatto, ovvero i valori dei parametri utilizzati.

Il quaderno è un'ottima guida per preparare e documentare le proprie esperienze che vi sarà estremamente utile nella scrittura delle relazioni che verranno consegnate in formato elettronico ai docenti.

Linee guida generali

Create un indice (all'inizio o alla fine del quaderno) e aggiornatelo ogni volta che aggiungete nuovo materiale.

Il quaderno dovrebbe contenere descrizione, tabelle, grafici, calcoli, analisi e conclusioni in modo compatto, ordinato e leggibile. Quindi scrivete tutto e solo il necessario, usando un buon italiano (limitate i termini inglesi all'indispensabile), senza dimenticare i necessari confronti tra i risultati ottenuti e ciò che ci si attende dai calcoli o dalla teoria.

Non cancellate o strappate pagine dal quaderno. Annullate con una riga le parti "errate", lasciando che siano comunque leggibili. Spesso si scopre che certe cose non erano poi veramente sbagliate, e comunque è utile sempre avere una traccia di ciò che si è fatto.

Fogli "volanti" non sono accettabili in un quaderno. Grafici o tabelle prodotti con il computer devono essere accuratamente attaccati (usate lo Scotch Magic!) al quaderno stesso.

Annotate tutto ciò che è rilevante sulle impostazioni e sulle letture degli strumenti, in modo da poter rapidamente ritrovare la stessa condizione sperimentale anche in momenti successivi.

Fate dei semplici schizzi per mostrare le forme d'onda osservate nei punti rilevanti di un circuito. Questo aiuta a comprendere ciò che sta avvenendo e identificare eventuali malfunzionamenti.

Quando costruite delle tabelle disegnate chiaramente le colonne (con intestazioni e unità di misura).

Non appena avete fatto delle misure esaminatele per comprendere subito la qualità dei dati (eventualmente aiutandovi con grafici fatti a mano). Questo esame preliminare serve a verificare che i dati siano ragionevolmente vicini ai comportamenti attesi, e consente di individuare subito errori o malfunzionamenti evitando quindi di raccogliere grandi quantità di dati per accorgersi poi di qualche errore, e dover ricominciare tutto da capo.

Osservazioni e suggerimenti

Unità di misura:

usatele in modo appropriato e scrivetele correttamente, come dovrete già sapere, e cioè, per esempio, volt e non Volt, dB e non db, Hz e non hZ o simili nefandezze. Informazioni sui guai derivanti dal cattivo uso delle unità di misura al sito:

www.hq.nasa.gov/pub/pao/reports/1999/MCO_report.pdf

Cifre significative:

sceglietele con criterio. Si sono visti studenti usarne anche otto (quale strumento di quelli usati ha questa risoluzione?) e altre volte appena una o due, mentre forse era ragionevole usarne tre.

Errori di misura:

argomento importante ma spesso non particolarmente significativo in questo contesto, e allora non ha molto senso indugiarsi troppo. Badate poi che molte volte gli errori sistematici sono dominanti rispetto ai casuali e allora certi sviluppi matematici perdono senso. Del resto molte delle misure che dovete fare rappresentano complessivamente l'andamento di un determinato fenomeno, che è ciò che vogliamo porre in luce e che ha molta più importanza di una analisi fine dell'errore del singolo punto sperimentale.

Fit:

i fit statistici non sono una panacea, in particolare per dati sbagliati e ancor meno per scelte sbagliate sui dati da utilizzare. Caso tipico: studio della risposta in frequenza di un circuito RC. Spesso ci si dimentica che i comportamenti asintotici sono un'approssimazione, valida solo a grandi distanze dalla frequenza di taglio: quindi è insensato fare un fit lineare dei dati nella regione vicine alla suddetta frequenza di taglio. Queste ingenuità si evitano facilmente se si fanno rapidamente, a mano o con il computer, dei grafici che mostrano subito il reale andamento del fenomeno. L'occhio umano è uno strumento molto importante e il fisico sperimentale non deve abbandonarne l'uso a favore del computer!

Grafici:

devono essere sempre corredati delle unità di misura sui due assi, possibilmente espresse in unità direttamente leggibili. Per esempio, non è molto sensato esprimere le frequenze in unità logaritmiche scrivendo 3 per indicare 1 kHz. Anche se la scala è logaritmica i valori andrebbero scritti in modo che voi stessi possiate capirci qualche cosa. E magari individuare subito qualche errore grossolano.

Schemi sperimentali:

sono una parte essenziale di una buona relazione di laboratorio. Dovrebbero contenere tutti gli elementi perché il lettore capisca cosa si è messo assieme per l'esperienza, in particolare l'indicazione degli strumenti usati. Gli schemi elettrici, in particolare, dovrebbero riportare le indicazioni del tipo e dei valori dei componenti usati (che spesso invece sono indicati da qualche altra parte, rendendone difficile la lettura) e magari anche le indicazioni dei livelli in continua e/o dei livelli dei segnali misurati nei vari punti.

Ausili informatici

Sul PC che avete sul banco e' disponibile OpenOffice (un'applicazione del tutto simile a MS Office). Imparate ad usarlo (se ancora non lo conoscete) e sfruttatene tutte le potenzialità. Potrete fare rapidamente tabelle e grafici di buona qualità, ma anche calcoli, evitando

perdite di tempo e inutili errori. Qualunque sia il pacchetto che siete abituati ad usare per fare grafici è accettabile purchè siate capaci di produrre grafici di buona qualità.

Capitolo 1

Esercitazione n. 1: Familiarizzazione con gli strumenti

Lo scopo di questa esercitazione è principalmente quello conoscere la strumentazione del Laboratorio e di acquisire una buona padronanza del loro uso. Utilizzeremo:

Basetta per il montaggio dei circuiti;
Generatori di tensione continua;
Multimetro digitale;
Generatore di funzioni;
Oscilloscopio digitale;
LCR Meter.

E' importante che tutti prendano confidenza con gli strumenti, in modo da non avere dubbi sul loro funzionamento e sulle loro prestazioni. Su ogni banco e' disponibile un raccoglitore con i manuali di tutti gli strumenti (alcuni disponibili anche on line): può essere utile consultarli.

1.1 Familiarizzazione

Dovete anzitutto capire come e' fatta la basetta di montaggio e come si utilizza. Il modo migliore per farlo e' di costruire sulla basetta un semplice partitore di tensione con due resistori, come nella figura 1.1. Dopo aver accuratamente misurato i valori delle 2 resistenze

 


Figura 1.1:

con il multimetro:

collegare il generatore di funzioni all'ingresso del circuito, selezionando la modalita' sinusoidale;

misurate la tensione d'ingresso, v_i , e la tensione d'uscita v_o , sia con il multimetro (in modalita' AC) che con l'oscilloscopio e calcolate i rapporti $A = v_o/v_i$ ottenuti con i due metodi; confrontate i risultati ottenuti con i due strumenti con i valori attesi.

Queste misure vi consentiranno anche di farvi qualche idea sull'accuratezza degli strumenti.

1.2 Studio di un circuito RC passa-alto

Vogliamo costruire un circuito RC passa-alto (Fig. 1.2(a)) con frequenza di taglio dell'ordine di $10 \div 100 \text{ kHz}$. Nel progettarlo, ovvero per scegliere i valori di R e C , occorre tenere conto del contesto: la resistenza d'uscita del generatore di funzioni, l'impedenza d'ingresso dell'oscilloscopio, la capacit  parassita della basetta. Dobbiamo metterci nelle condizioni per cui quegli elementi esterni non perturbino le nostre misure. Studiate, in regime sinusoidale, l'andamento con la frequenza della funzione di trasferimento (modulo e fase), costruendo i diagrammi di Bode del circuito. E' opportuno fare un congruo numero di misure in modo da mettere bene in evidenza gli andamenti asintotici ed il comportamento attorno alla frequenza di taglio.

 


Figura 1.2: (a): Circuito RC passa-alto (b): Circuito per la misura della curva caratteristica del diodo

1.3 Diodo

Vogliamo studiare sperimentalmente la caratteristica corrente-tensione di un diodo al silicio. Costruite il circuito mostrato in Fig. 1.2(b), utilizzando un generatore di tensione continua e il diodo 1N4148. Misurate I_D (corrente che scorre nel diodo) in funzione della tensione v_D ai suoi capi, variando la tensione d'ingresso v_i in modo da mettere bene in evidenza l'andamento tipico della caratteristica, come previsto dall'equazione del diodo. Come si misura la corrente? Non con l'amperometro! Come si deve scegliere il valore di R ?

Capitolo 2

Esercitazione n. 2: Amplificatore ad emettitore comune

Utilizzeremo i transistori tipo 2N2222A (npn) per costruire un amplificatore a emettitore comune, con amplificazione di tensione pari a circa $A_v = -50$. Le caratteristiche di questo transistor sono ampiamente descritte nel foglio fornito dal costruttore: è bene dare una scorsa a questo foglio, anche per imparare a leggere questo tipo di documentazione. Tuttavia l'unico dato che ci interessa realmente in questo caso è il valore di h_{fe} : il costruttore ci indica per esso un intervallo tra 50 e 350, a seconda del particolare esemplare e anche delle condizioni di utilizzo.

 


Figura 2.1: Amplificatore CE

2.1 Amplificatore ad Emettitore Comune (CE)

Vogliamo progettare e costruire un amplificatore CE, con rete auto-polarizzante (Fig. 2.1), in grado di fornire una amplificazione di tensione $A_v \simeq -50$ (attenzione: amplificazione di un segnale variabile, non dei livelli di polarizzazione in continua!). Scegliamo $V_{CC} = 10V$ sul generatore di tensione. Abbiamo visto che l'amplificazione di tensione è data da $A_v = -\frac{R_C I_C}{V_T}$ perciò, ricordando che a temperatura ambiente $V_T \simeq 25$ mV, dobbiamo avere $A_v V_T = R_C I_C \sim 1.25$ V. Volendo ottenere una corrente di collettore $I_C \simeq 1$ mA possiamo utilizzare un resistore da $1.2K\Omega$ di conseguenza avremo $V_C = 8.8$ V.

A questo punto possiamo scegliere la tensione di base, V_B , ricordando che è opportuno rispettare la condizione $V_B > V_{BE}$, e $V_B < V_C$. Una scelta semplice è di avere $V_B = V_{CC}/5 = 2V$, che può essere ottenuta con due resistori R_1 e R_2 opportuni. Se la base si trova a $2V$, l'emettitore si trova ad una tensione $V_E \simeq 1.3V$, essendo $V_{BE} = 0.7 V$. Scegliamo R_E opportunamente per ottenere una corrente I_E di circa 1 mA .

Per scegliere i valori di R_1 ed R_2 , ricordando che è opportuno avere $R_B = R_1 || R_2 \ll R_E \beta_F$. Dai fogli caratteristici del transistor vediamo che, con $I_C \simeq 1 \text{ mA}$ β_F varia nell'intervallo 50-300. Prendendo il caso peggiore, $\beta_F = 50$, dobbiamo imporre che $R_B \ll R_E \beta_F$. E' perciò ragionevole scegliere $R_B = R_1 || R_2$ circa 10 volte inferiore al limite.

La scelta dei condensatori C_1 , C_2 e C_E influenza il comportamento del circuito alle alte e basse frequenze. La configurazione con condensatore sull'emettitore presenta una variazione dell'amplificazione A_v in funzione della frequenza. In particolare il valore di A_v è pari a:

$$A_{vo} = -\frac{R_C I_C}{V_T} \quad \omega \text{ grande} \qquad A_{vo} = -R_C/R_E \quad \omega \rightarrow 0 \qquad (2.1)$$

Per limitare la regione di bassa amplificazione $A_{vo} = R_C/R_E$ teniamo il valore del condensatore C_E alto alla scala del μF . Si noti che i capacitori da μF sono elettrolitici, pertanto vanno montati nel verso giusto. Il reoforo più corto, che corrisponde al "meno", indica la parte da collegare al potenziale continuo inferiore.

Progettiamo il circuito calcolando i valori delle resistenze e dei condensatori C_1 e C_2 C_E tenendo conto che non tutti i valori ottenuti saranno disponibili in laboratorio ma che possiamo sostituirli con valori vicini.

Ora possiamo montare il circuito. Dopo averlo montato, collegare l'alimentazione e verificare con il multimetro che le tensioni V_C , V_E e V_B siano corrette e vicine ai valori attesi. In particolare dobbiamo verificare che la differenza di potenziale base-emettitore sia circa $0.7 V$ e che la differenza di potenziale collettore-emettitore sia positiva e maggiore di $0.2 V$. In questo modo saremo sicuri che il transistor e' nella regione attiva. Se ciò non fosse, verificare che i resistori abbiano il valore previsto, che tutte le connessioni siano ben fatte e che la tensione d'alimentazione e la massa arrivino sulla scheda di montaggio. Se dopo queste verifiche non avete ancora risolto il problema provate a sostituire il transistor.

Se la verifica è positiva possiamo applicare all'ingresso un segnale sinusoidale ad una frequenza intermedia ($50-60 \text{ mV}$ di ampiezza picco-picco). Misuriamo con l'oscilloscopio la tensione d'uscita; dovremmo trovare un segnale sinusoidale con ampiezza circa A_v volte superiore rispetto al segnale d'ingresso. Aumentando progressivamente l'ampiezza del segnale d'ingresso si vedrà ad un certo punto che il segnale d'uscita si deforma e che le sommità della sinusoide vengono 'tagliate': ciò è dovuto al fatto che l'ampiezza del segnale d'uscita supera la massima dinamica consentita per quel punto di lavoro. Si noti che a causa della grande amplificazione la dinamica d'ingresso risulterà piuttosto ridotta.

2.2 Risposta in frequenza

Vogliamo ora costruire il diagramma di Bode dell'ampiezza della funzione di trasferimento e valutare la banda passante dell'amplificatore; quindi dobbiamo misurare l'amplificazione di tensione dell'amplificatore in tutto l'intervallo di frequenza esplorabile. Effettuare le misure a partire da una frequenza sufficientemente alta, tale da poter trascurare il taglio a basse frequenze introdotto dalla capacità di emettitore. Possibilmente le misure devono essere

equamente distribuite in scala logaritmica ed eventualmente infittite per porre in evidenza i cambi di regime attorno alle frequenze di taglio. In queste misure può essere necessario aggiustare l'ampiezza del segnale d'ingresso: diminuendola quando il segnale d'uscita risultasse deformato; aumentandola quando diventasse troppo piccolo per consentirne una buona misura.

A frequenze molto alte dovremmo osservare una discesa (comportamento tipo 'passa basso') dovuta alle capacità interne del transistor. Stimare al meglio possibile le frequenze di taglio osservate.

 


Figura 2.2: Amplificatore CE con carico esterno

2.3 Resistenza di uscita (opzionale)

Possiamo poi misurare la resistenza d'uscita R_O del nostro amplificatore. Per farlo dovremo confrontare la tensione d'uscita con e senza un carico R_L esterno. Naturalmente dovremo scegliere il valore del carico esterno in modo da ottimizzare la sensibilità della nostra misura. E' noto che questo si ottiene quando R_L ha un valore vicino a R_O . Poichè conosciamo il valore atteso per R_O possiamo scegliere opportunamente il valore del carico esterno. Per evitare di modificare il punto di lavoro statico dovremo interporre fra l'uscita e il carico la capacità C_2 (Fig. 2.2).

Capitolo 3

Esercitazione n. 3: Amplificatore operazionale(I)

3.1 Introduzione

In questa esercitazione (e nelle prossime 2) utilizzeremo l'amplificatore operazionale LM358 (o equivalente). Si tratta di un integrato a 8 piedini, contenente due amplificatori operazionali. Come al solito è opportuno prendere visione dei fogli illustrativi per familiarizzarsi con le caratteristiche principali di questo dispositivo.

 


Figura 3.1: Piedinatura del LM358

Sebbene lo LM358 possa funzionare anche con una sola alimentazione è opportuno, per le nostre misure, fornirgli una doppia alimentazione (il piedino denominato 'ground' va quindi alimentato con la tensione negativa), entro i limiti previsti dal costruttore. Ricordate che la piedinatura del componente descritta nei datasheet rappresenta il componente visto dall'alto.

Inoltre è bene sempre ricordare che l'uscita dell'operazionale non è in grado di fornire correnti molto grandi: quindi le resistenze della rete di reazione non devono essere troppo piccole.

Se osservate comportamenti anomali dell'operazionale durante le misure e' possibile che esso sia stato danneggiato. E' relativamente facile che cio' avvenga durante il montaggio; in genere, quando l'operazionale è stato danneggiato, la tensione di uscita resta stabilmente ad un valore prossimo a quello di una delle due alimentazioni, indipendentemente da ciò che applichiamo agli ingressi, quindi è facile diagnosticare questo inconveniente (attenzione: rischiate di non accorgervene se gli ingressi dell'oscilloscopio sono in modalità "AC"!). Un altro indizio diagnostico è la tensione fra l'ingresso invertente e quello non invertente: se è

maggiore di qualche millivolt (ricordate che questi oggetti hanno un guadagno altissimo) vuol dire che l'operazionale non è alimentato correttamente oppure è guasto.

3.2 Misura della "Slew Rate"

Per misurare la slew rate dell'operazionale e' conveniente costruire un amplificatore non invertente con amplificazione unitaria (inseguitore di tensione). Inviando all'ingresso un segnale rettangolare di ampiezza sufficientemente grande e' possibile, osservando il segnale in uscita, misurare direttamente la slew rate. Confrontare il valore ottenuto con quello dichiarato dal costruttore nei fogli illustrativi che varia a seconda del componente nel range $0.3\text{-}0.6\text{V}/\mu\text{s}$.

 


Figura 3.2: *Inseguitore di tensione*

3.3 Misura del prodotto guadagno x banda

Costruire un amplificatore invertente e misurare l'andamento della risposta in funzione della frequenza per vari valori dell'amplificazione, costruendo il diagramma di Bode complessivo (vedi figura). Verificare che il prodotto (Amplificazione)x(Banda Passante) è costante. E' opportuno scegliere i vari valori di amplificazione (almeno tre, meglio quattro)

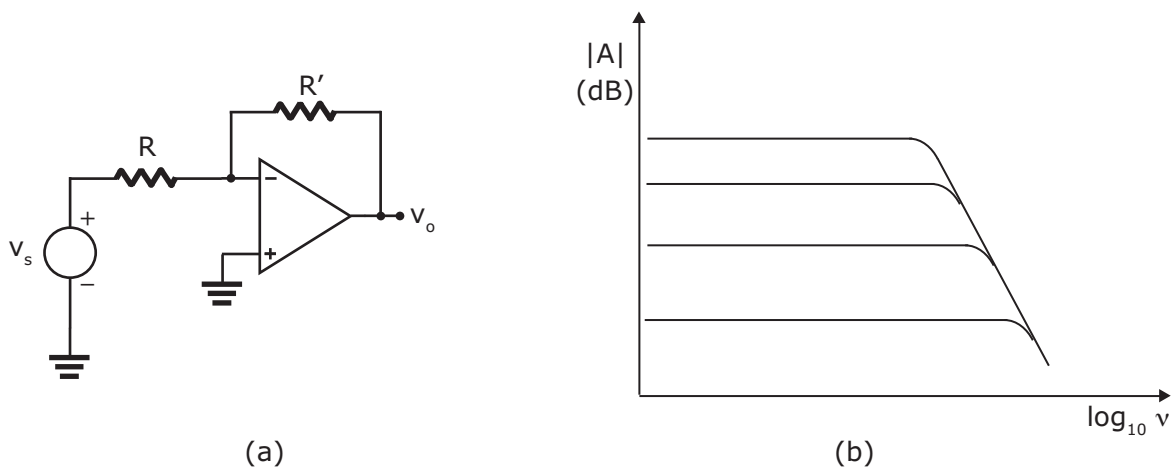


Figura 3.3: *Amplificatore invertente*

in modo oculato, cioè tale da consentirci di apprezzare bene questo comportamento in un intervallo più grande possibile di valori e con un congruo numero di misure in funzione della frequenza (senza però farne troppe nella regione in cui l'amplificazione è costante).

Tenete sempre presente che le resistenze usate non devono essere troppo piccole, ne' troppo grandi.

3.4 Derivatore

Realizzare un circuito derivatore utilizzando l'amplificatore operazionale LM358, come indicato in Fig. 3.4 a), con opportuna scelta dei componenti R_1 e C in modo che il valore di R_1C sia dell'ordine di 10^{-4} s. Scegliere la resistenza R_2 opportunamente in modo che $R_2 \ll R_1$.

 


Figura 3.4: a) Schema del circuito derivatore reale. b) Diagramma di Bode esemplificativo.

Studiare la risposta a segnali impulsivi fornendo in ingresso al circuito un segnale impulsivo di forma quadrata confrontando il segnale di uscita ottenuto con l'atteso.

Studiare la sua risposta in frequenza attraverso il diagramma di Bode utilizzando ora segnali di forma sinusoidale. Verificare attraverso una serie di misure a frequenze opportune che il comportamento del circuito si discosta da quello di un derivatore ideale a causa del comportamento dell'operazionale ad alte frequenze.

Capitolo 4

Esercitazione n. 4: Amplificatore operazionale - Amplificatore differenziale e

4.1 Amplificatore Differenziale

 


Figura 4.1: *Amplificatore Differenziale.*

4.2 Progettazione e montaggio

Progettare e montare un circuito amplificatore differenziale con Amplificazione=5 come in Fig. 4.1. Misurare l'amplificazione differenziale A_d , quella di modo comune A_c ed il Common Mode Rejection Ratio (CMRR), $\rho = \left| \frac{A_d}{A_c} \right|$. Confrontare i risultati con le attese.

4.3 Misure

Possiamo misurare direttamente A_c inviando lo stesso segnale ai due ingressi. Ci aspettiamo che A_c sia piccola, quindi l'ampiezza del segnale d'ingresso deve essere convenientemente grande per ottenere un buon segnale di uscita.

Viceversa, l'amplificazione differenziale deve essere ricavata misurando separatamente le due amplificazioni A_1 e A_2 , dove

$$A_1 = \frac{v_o}{v_1} \quad \text{con} \quad v_2 = 0$$

e

$$A_2 = \frac{v_o}{v_2} \quad \text{con} \quad v_1 = 0$$

Da cui si ricava

$$A_d = (A_1 - A_2)/2$$

In pratica si deve inviare lo stesso segnale ai due ingressi alternativamente e misurare il valore sull'uscita v_o .

Quando si effettuano le misure connette a massa l'ingresso non utilizzato. A questo punto possiamo ricavare ρ il Common Mode Rejection Ratio (CMRR).

Conviene effettuare queste misure a media frequenza, verificando che i valori trovati siano, almeno come ordine di grandezza, in accordo con i valori attesi (è bene verificare le misure per due o tre valori di frequenza, vogliamo essere sicuri di non trovarci vicini alla frequenza di taglio superiore del circuito, che può essere anche relativamente bassa). Ci aspettiamo di trovare, per A_1 e A_2 , due valori molti simili in valore assoluto, ma di segno opposto; A_d rappresenta in sostanza la media dei due valori assoluti, mentre A_c è la differenza. Quindi è chiaro che il circuito è tanto migliore quanto più A_1 e A_2 sono vicini (sempre in valore assoluto!). Si noti che le amplificazioni in singola di questo circuito sono elevate, quindi va verificato che il segnale in uscita non sia distorto. In tal caso occorre ridurre opportunamente l'ampiezza del segnale d'ingresso.

Da tutte le considerazioni qui esposte è chiaro che queste misure sono delicate, vanno quindi eseguite con cura.

4.4 Sommatore

 


Figura 4.2: Sommatore

Progettare e montare un circuito sommatore non-invertente a due ingressi come indicato in Fig. 4.2 utilizzando l'amplificatore operazionale LM358. In fase di progettazione si tenga conto che quando si sommano i segnali di ingresso:

$$V_{out} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{R'}{R} \right) (S_1 + S_2).$$

Dato che il valore della tensione di alimentazione vale $\pm 15\text{ V}$ si deve rispettare la relazione $V_{out}^{Max} = < 15\text{ V}$ se si vuole mantenere il sommatore nella corretta regione di lavoro. Si pongano $R_1 = R_2 = 100\text{ K}\Omega$ ed $R' = R$. Misurare le amplificazioni dei due ingressi cortocircuitando a massa l'uscita non utilizzata. Verificare il comportamento del circuito utilizzando come segnali d'ingresso da sommare un'onda sinusoidale ed un livello costante di 5 V (ricavato, mediante un partitore resistivo) da una delle alimentazioni, oppure due onde sinusoidali (utilizzando anche il secondo generatore di funzioni disponibile sul banco). In quest'ultimo caso, scegliendo le frequenze delle due onde poco diverse tra loro, potrete osservare all'oscilloscopio il fenomeno del battimento. Al termine dell'esperienza non smontare il circuito che verrà utilizzato nell'esercitazione n. 9.

Capitolo 5

Esercitazione n. 5: Amplificatore operazionale - Filtro attivo passa-basso e generatore di rumore

 


Figura 5.1: *Filtro VCVS passa-basso del secondo ordine*

5.1 Progettazione e realizzazione del circuito

Vogliamo costruire un filtro attivo VCVS passa-basso del secondo ordine (Fig 5.1) utilizzando l'integrato LM358, con frequenza di taglio $f_T \simeq 1\text{kHz}$ e studiare la funzione di trasferimento per due valori di K :

$K \simeq 2.5$ (overshooting);

$K \simeq 1.586$ (filtro Butterworth);

5.2 Misure

Prendere un numero adeguato di punti (per i due valori di K) in modo da studiare l'andamento del modulo e della fase della funzione di trasferimento.

5.3 Generatore di rumore

Realizzare il generatore di rumore basato su transistor 2N2222A come mostrato in Fig. 5.2. Montare con cura ed ordinatamente il circuito perché sarà necessario riutilizzarlo nell'esperienza 9.

 


Figura 5.2: *Generatore di rumore.*

Verificare il funzionamento del circuito caratterizzando il rumore prodotto sull'uscita tramite la misura di RMS nell'oscilloscopio. Il valore atteso è di circa 100mV. Collegare l'uscita del generatore di rumore all'ingresso V_s del filtro VCVS passa-basso e verificare l'attenuazione del rumore ottenuta prima e dopo il filtro Butterworth. In ultimo utilizzare il sommatore dell'esperienza precedente per sommare il rumore ad una sinusoide di ampiezza 500-800mV ed osservare l'effetto sulla forma d'onda in uscita.

5.4 Termine dell'esperienza

Al termine dell'esperienza lasciare montato il filtro attivo VCVS nella versione $K \simeq 1.586$ (filtro Butterworth) possibilmente nella stessa basetta in cui si trova il generatore di rumore (dovrà essere riutilizzato nell'esperienza 9).

Non smontare il generatore di rumore anch'esso farà parte dell'esperienza 9. Prendere nota delle condizioni di lavoro utilizzate durante questa esperienza in modo da ritrovare facilmente il punto di lavoro durante l'esperienza 9.

Capitolo 6

Esercitazione n. 6: Logica digitale

Questa esercitazione è dedicata allo studio dei circuiti logici. Utilizzeremo un integrato della serie 74, in particolare il 74LS00. Queste porte logiche devono essere alimentate con una tensione di 5V (o leggermente superiore), mentre il piedino GND deve essere collegato a massa. Normalmente (tranne l'esperimento 1) gli ingressi delle porte logiche dovranno

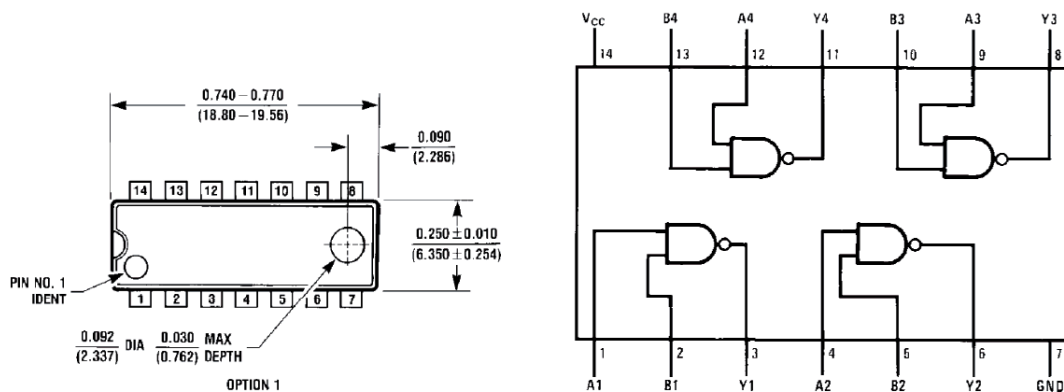


Figura 6.1: Piedinatura e schema logico dell'integrato 74LS00

essere collegati a 5 V o poco meno (1 logico) oppure a 0 V o poco più (0 logico). Si noti che lo 0 logico significa collegare l'ingresso a massa e non lasciarlo volante! Per visualizzare rapidamente il livello delle uscite utilizzeremo dei LED. Il LED deve essere protetto con una resistenza dell'ordine di 500 Ohm verso massa.

6.1 Livello di commutazione delle porte logiche TTL

Per prima cosa studieremo il livello di commutazione di una porta NOT (costruita utilizzando un NAND 7400). Manderemo all'ingresso una tensione variabile tra 0 e 5 V, ottenuta da uno degli alimentatori disponibili (diverso da quello utilizzato per alimentare l'integrato!) e studieremo l'andamento conseguente della tensione di uscita.

In figura 6.2 è mostrato l'andamento orientativamente previsto, confrontate il risultato ottenuto con le definizioni dello standard logico in uso.

 


Figura 6.2: *Misura del livello di commutazione di una porta NOT.*

6.2 Realizzare un circuito con porte NAND: XOR

 


Figura 6.3: *Schema logico della porta XOR a partire da porte NAND..*

Costruire il circuito OR esclusivo o XOR come mostrato in figura e verificare la tavola della verità applicando agli ingressi A e B i livelli logici 1 tramite opportuni livelli in continua.

6.3 Flip-flop SR

Costruire il circuito in figura 6.4 e verificare la tavola della verità. Per fare ciò conviene collegare gli ingressi al livello logico scelto e poi fornire al circuito un impulso di clock manualmente oppure utilizzando il generatore di funzioni in modalità di impulsatore (ovviamente è necessario fornire impulsi di 5 V su un livello base di 0 V!).

 


Figura 6.4: *Schema logico del Flip-Flop SR basato su porte NAND.*

Capitolo 7

Esercitazione n. 7: Circuiti logici: ADC

Questa esercitazione é dedicata alla costruzione di un convertitore analogico-digitale (ADC) a 4 bit, ovvero un dispositivo che riceve all'ingresso una tensione V_x e fornisce in uscita un numero binario a 4 bit ad essa proporzionale.

Lo schema complessivo è riportato nella figura 7.4, in cui si distinguono i vari blocchi funzionali: contatore, comparatore d'ingresso, convertitore digitale analogico a pesiera, adattatore di livello logico. La tensione da convertire, V_x , deve essere negativa, compresa tra 0 e $-5V$ e può essere ottenuta con un semplice partitore a partire dai $-15V$ disponibili dall'alimentazione (alternativamente può essere utilizzato un trimmer). L'uscita del comparatore ($-15V / +15V$) viene riportata ai livelli logici standard TTL tramite il blocco "Adattatore di livello logico".

Conviene realizzare il circuito costruendo un blocco per volta e verificandone man mano il funzionamento, ed è importante che il montaggio sia effettuato con cura e con un buon ordine.

7.1 Contatore a 4 bit

Dobbiamo anzitutto costruire il contatore che utilizzeremo per pilotare il DAC. Possiamo utilizzare l'integrato 7493 (Fig. 7.1) montato come suggerito nella Fig.7.2. Per verificarne il funzionamento inviare all'ingresso di Clock un'onda quadra con ampiezza tra 0 e 5V e frequenza di circa 1 Hz. Si dovrebbe essere in grado di visualizzare la sequenza di accensione dei LED's verificandone la correttezza.

Si noti che, nel momento in cui questa parte viene connessa al circuito completo, esse viene modificata inserendo un opportuno interruttore, connesso alternativamente a 0 e 5V. In questo modo e' possibile azzerare il contatore.

7.2 DAC a 4 bit

Costruire un DAC invertente a pesiera, come in figura. La scelta dei valori di R' ed R deve essere effettuata in modo da avere un'uscita compresa nella massima dinamica d'uscita possibile per l'operazionale, tenendo conto che il circuito e' destinato a ricevere agli ingressi livelli logici TTL ($0V / +5V$). Inoltre i valori delle resistenze devono essere non troppo piccoli, per evitare eccessivi carichi di corrente. Cercate di selezionare i resistori R , $2R$, $4R$ ed $8R$ il piu' possibile vicini ai valori nominali, in modo che la scala dei "pesi" sia ragionevolmente vicina a quella ideale.

 


Figura 7.1: Schema logico e piedinatura del 7493. Affinche' funzioni come contatore a 4 bit il piedino 12 deve essere connesso al piedino 1.

 


Figura 7.2: Montaggio del contatore a 4 bit

 


Figura 7.3: DAC a 4 bit

Dopo aver verificato il funzionamento del circuito collegate gli ingressi alle uscite del contatore. Inviando ora un clock a frequenza ragionevolmente elevata utilizzando il generatore di funzione (onda quadrata 0-5V) si potrà visualizzare sull'oscillografo l'andamento temporale della tensione d'uscita. Costruite un grafico della tensione d'uscita in funzione del numero contenuto nel contatore e verificate che la relazione sia approssimativamente lineare, confrontando il risultato con l'andamento atteso sulla base dei valori effettivi delle resistenze utilizzate.

Si deve anche tenere conto del fatto che le 4 uscite del contatore non sono in genere esattamente uguali ai valori nominali dello standard TTL. Tipicamente un "1" logico produce uscite dell'ordine di 3 - 3.5 V; inoltre, in alcuni casi, i valori delle uscite non sono stabili, ma variano lievemente al variare del conteggio. Questo si traduce in un "deterioramento" complessivo della qualità del convertitore, che non inficia tuttavia il suo funzionamento.

7.3 Circuito completo

Possiamo ora costruire le altre parti del circuito: comparatore ed adattatore di livello logico, verificando il funzionamento di ciascuna. Infine, completare i collegamenti e connettere il clock sull'apposito ingresso. Provare preliminarmente il dispositivo per qualche valore della tensione d'ingresso V_x .

7.4 Calibrazione

La calibrazione dell'ADC viene effettuata riportando in un grafico il valore (numerico) dell'uscita binaria in funzione della tensione d'ingresso V_x .

 


Figura 7.4: Circuito completo dell'ADC a 4 bit

Capitolo 8

Esercitazione n. 8: Arduino (I)

L'obiettivo di questa esperienza è di familiarizzarsi con la scheda Arduino Due, con il microcontrollore ATMEL SAM3X8E e con il relativo software (vedi Appendice per maggiori dettagli). È bene avere sempre disponibile per consultazione il sito internet di Arduino (<http://www.arduino.cc>).

I circuiti da utilizzare possono essere montati sulla consueta scheda sperimentale, connettendola ad Arduino Due mediante opportuni ponticelli.

Comunicazione seriale

Scrivere ed eseguire programmi che fanno colloquiare la scheda con la finestra di monitor. Provate ad eseguire varie istruzioni: operazioni aritmetiche, funzioni, operazioni di Input/Output. Ricordate che l'output su monitor è un ottimo strumento di diagnostica (anche per i progetti che seguono), quindi fatene uso.



```
serialIo $
long int data=0;
long unsigned t0, t1; //time...

void setup() {
  // Open serial communications and wait for port to open:
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Here we go!");
  Serial.println(" ");
}

void loop() { // run over and over
  if (Serial.available() > 0) {
    data = Serial.parseInt();
    t0=micros();
    // Serial.print("Hai scritto il numero ");
    Serial.println(data);
    // Serial.print("E questo e' moltiplicato per 10: ");
    Serial.println(data*10);
    t1=micros();
    Serial.print("durata: ");
    Serial.print(t0);
    Serial.print(" ");
    Serial.print(t1);
    Serial.print(" ");
    Serial.println(t1-t0);
    delay(100);
  }
}
```

Figura 8.1: Programma esemplificativo per i test della comunicazione seriale.

Operazioni di Input/Output

Scrivere ed eseguire semplici programmi per operazioni di Input/Output digitale. Lo stato dei pin di Output può essere visualizzato con dei Led (sempre protetti da resistori!), gli Input possono essere forniti utilizzando il generatore triplo disponibile sul banco con tensioni non superiori a 2V, o prelevando i 3.3 V da Arduino stesso.

```

analog_input
int analogPin = 3; // analog pin 3
int RdVal = 0;
float Vx = 0.0;
void setup()
{
  analogReference(DEFAULT); // Arduino 5 V
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Arduino Voltage meter");
  Serial.println(" ");
}

void loop()
{
  RdVal = analogRead(analogPin);
  Vx = float(5.0)*(float(RdVal)/float(1023));
  delay(1000);
  //Serial.print(RdVal);
  Serial.print(" Tensione letta: ");
  Serial.println(Vx);
}

analog_write
int ledPin = 9;
int val = 128;

void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Light your fire...");
  Serial.println(" ");
}

void loop() {
  if (Serial.available() > 0) {
    val = Serial.parseInt();
    // check value in
    if (val >= 0 && val <= 255) {
      analogWrite(ledPin, val);
      Serial.print("Scritto valore :");
      Serial.println(val);
    }
    else {
      Serial.println("Valore fuori range (0:255)!!!");
    }
  }
}

```

Figura 8.2: Programma esemplificativo per i test di Input/Output.

Output analogico: linearità del DAC

Scrivere ed eseguire un programma per effettuare un test di linearità, dinamica di uscita ed offset del DAC di Arduino. Utilizzando la risoluzione a 12 bit configurate diversi valori di tensione (10-20) nell'uscita di DAC di Arduino prescelta. Connettere l'uscita all'oscilloscopio o al multimetro tramite la basetta sperimentale e misurare i valori delle tensioni ottenute costruendo la curva di linearità del DAC in tutto il suo range dinamico. Commentate i risultati ottenuti.

```

Prog_DAC
// Reads from keyboard a value and set the DAC
// val needs to be in the appropriate range 0-4096 if 12 bits
int val;
int i;
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("DAC testing");
}

void loop() {
  analogWriteResolution(12); //sets the DAC resolution to 12 bits.
  Serial.println("inserire un valore");
  // val = Serial.read();
  val = Serial.parseInt();
  Serial.println(val, DEC);
  analogWrite(DAC0, val);
  while(!Serial.available){}
}

```

Figura 8.3: Programma esemplificativo per la calibrazione del DAC.

Facoltativo: generatore di rumore

Scrivere ed eseguire un programma che utilizzi uno dei pin di DAC di Arduino per generare un rumore bianco di ampiezza ~ 50 mV RMS. Tale risultato può essere ottenuto generando valori di tensione random e programmando con essi la porta di DAC. Collegare l'uscita DAC prescelta all'oscilloscopio e produrre uno screenshot che mostri il risultato ottenuto.

Input analogico: Calibrazione ADC

Scrivere ed eseguire un programma per effettuare la calibrazione dell'ADC del μC , scegliendo uno degli ingressi analogici. Utilizzare come Analog Reference il default (3.3 V) e come tensione da convertire l'uscita dell'alimentatore triplo ($0 \div 3 V$) opportunamente collegata all'ADC di Arduino tramite la basetta sperimentale. Costruire il grafico della calibrazione misurando dieci-venti punti a diverse tensioni.

ATTENZIONE violare queste regole danneggia l'ADC di Arduino:

- Mai connettere la tensione agli ADC quando Arduino è spento.
- Mai superare la tensione di 3.3V in input sui pin ADC di Arduino.

Provare la conversione utilizzando come tensione d'ingresso una tensione sinusoidale di ampiezza 1V tra 0 e 1V. Copiate i valori delle letture di Arduino in una tabella in modo da poter poi fare un grafico con open Office e verificare la fedeltà della forma d'onda ottenuta rispetto a quella di partenza.

```
ADC_1

int data;
int analogPin = 3;
int i = 0;
long unsigned t0, t1; //time...

const long interval = 2; // 2ms --> sample at 500Hz

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("ADC");
}

void loop() {
  t0 = millis();
  for (i = 0; i < 100; i++) { // 100 samples...
    my_delay(interval);
    data = analogRead(analogPin);
    Serial.println(data);
  }
  t1 = millis();
  Serial.print("Durata: ");
  Serial.println(t1 - t0);
  delay(1000);
}

void my_delay(unsigned long interval)
{
  unsigned long MillisStart = millis();
  unsigned long currentMillis = MillisStart;
  //timer
  while (currentMillis - MillisStart <= interval) {
    currentMillis = millis();
  }
}
```

Figura 8.4: *Programma esemplificativo per la lettura ADC.*

Capitolo 9

Esercitazione n. 9: Arduino (II)

Lo scopo di questa esercitazione è quello di effettuare con Arduino, con l'ausilio dell'applicazione Processing (vedi Appendice) un'analisi in frequenza di segnali, periodici o impulsivi, in assenza o in presenza di rumore.

Per i segnali periodici possiamo utilizzare il generatore di funzioni, per i segnali impulsivi utilizzeremo lo stesso Arduino. Potremo poi aggiungere del rumore (prodotto dal generatore di rumore già costruito oppure dal DAC di Arduino Due se avete scritto il programma che genera il rumore nella precedente esperienza) utilizzando un semplice sommatore non invertente, con amplificazione pari ad 1 (Fig 9.1).

 


Figura 9.1: Sommatore

Software

Per Arduino utilizzeremo lo sketch `adc_read_5`, scritto per lavorare in congiunzione con lo sketch di Processing `adc_arduino_5`.

L'interfaccia grafica dello sketch Processing ci consente di:

- Ordinare ad Arduino di avviare la presa dati. Il segnale verrà campionato 800 volte¹, ad una frequenza di $\sim 10\text{ kHz}$ e i dati verranno inviati a Processing;
- Calcolare la trasformata di Fourier discreta del campione (nonché l'antitrasformata);
- Visualizzare il campione e il suo spettro in frequenza;

¹E' il massimo numero di campioni possibile con la memoria disponibile sulla scheda Arduino UNO. La finestra temporale di campionamento e' quindi di circa 90 ms .

- Salvare su file le misure e i risultati del calcolo, per successive analisi off-line.

Misure

Funzione sinusoidale

Possiamo utilizzare un segnale sinusoidale (con una frequenza inferiore alla frequenza di Nyquist), senza rumore, per verificare il buon funzionamento del sistema. Lo spettro in frequenza ottenuto sperimentalmente ci consente anche di calibrare con precisione la nostra scala di frequenza.

Possiamo poi studiare il fenomeno dell'*aliasing* utilizzando segnali sinusoidali con frequenza superiore a quella di Nyquist, verificando la validità della relativa formula teorica.

Onda quadra

Studiare lo spettro in frequenza di un'onda quadra (con una frequenza inferiore alla frequenza di Nyquist) e verificare che esso corrisponde a quanto atteso teoricamente, individuando i picchi delle armoniche e quelli dovuti all'*aliasing*

Rumore

E' interessante studiare l'andamento in frequenza del rumore da solo. Data la sua natura casuale è sensato prendere più campioni ($5 \div 10$) per poi ricavare lo spettro di rumore S facendo la media dei moduli quadri della trasformata:

$$S_k = \sqrt{\frac{\sum_{m=0}^{M-1} |X_k|^2}{M}} \quad (9.1)$$

dove m e' il numero di segnali acquisti. Si dovrebbe verificare che questo spettro è sostanzialmente piatto. Si può procedere salvando ogni campione su un file diverso e poi, off-line, fare la media (con un programma in c, oppure con Open Office). Collegare i segnale al filtro e confrontare i risultati ottenuti.

Impulso singolo

 


Figura 9.2: Circuito RC a cui connettere Arduino

Come detto, utilizzeremo Arduino per produrre un segnale impulsivo digitale che invieremo ad un filtro RC con costante di tempo $\tau \sim 10$ ms mostrato in Fig. 9.2. Nel programma

`adc_read_5_2017` viene generato un segnale impulsivo di forma quadrata della durata di $\sim 2.2ms$.

Dopo aver visualmente verificato che il programma funzioni possiamo acquisire dati utilizzando i programmi `adc_read_5_2017` e `adc_arduino_5`. Osserviamo prima il segnale prodotto da Arduino collegando il pin di uscita digitale 12 ad uno degli ingressi analogici (pin 3 di default). Successivamente colleghiamo l'uscita del circuito RC ad Arduino ed osserviamo la risposta del circuito ed acquisiamo una forma d'onda di riferimento.

Segnale + Rumore

Possiamo ora simulare una situazione reale aggiungendo al segnale impulsivo una certa quantità di rumore utilizzando il sommatore di Fig. 9.1 (eventualmente aggiustando i pesi relativi) e studiare lo spettro in frequenza che ne risulta.

Nelle situazioni reali quello che si cerca di fare è di ridurre il più possibile il rumore cercando di alterare il meno possibile la forma del segnale, trovando il giusto compromesso tra queste due esigenze, mediante filtri, che vengono progettati studiando appunto lo spettro in frequenza del rumore e quello del segnale.

Possiamo cercare di fare lo stesso inserendo nel circuito il filtro passa basso VCVS già costruito scegliendone opportunamente la frequenza di taglio.

Lo schema della configurazione che andiamo a montare è mostrato in Fig. 9.3.

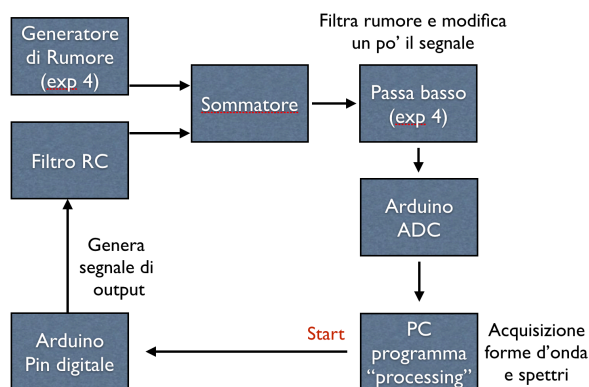


Figura 9.3: Schema logico dell'esperienza Arduino

Osservando il segnale all'oscillografo possiamo valutare il risultato che otteniamo. Colleghiamo ora il circuito ad Arduino e osserviamo il risultato della misura.

Appendice

Il software di Arduino

Riportiamo qui solo pochissime essenziali informazioni, per il resto si faccia riferimento al sito di Arduino.

La scheda Arduino DUE viene gestita dall'applicazione Arduino, già installata sul PC. Questa applicazione consente di scrivere un programma in linguaggio C, compilarlo, scaricarlo sul microcontrollore e mandarlo in esecuzione.

All'avvio dell'applicazione² (dopo aver collegato la scheda al PC tramite una delle porte USB) si apre una finestra che offre un *framework* per la scrittura dello *sketch* (come e' chiamato nel gergo di Arduino), vedi Fig 9.4.

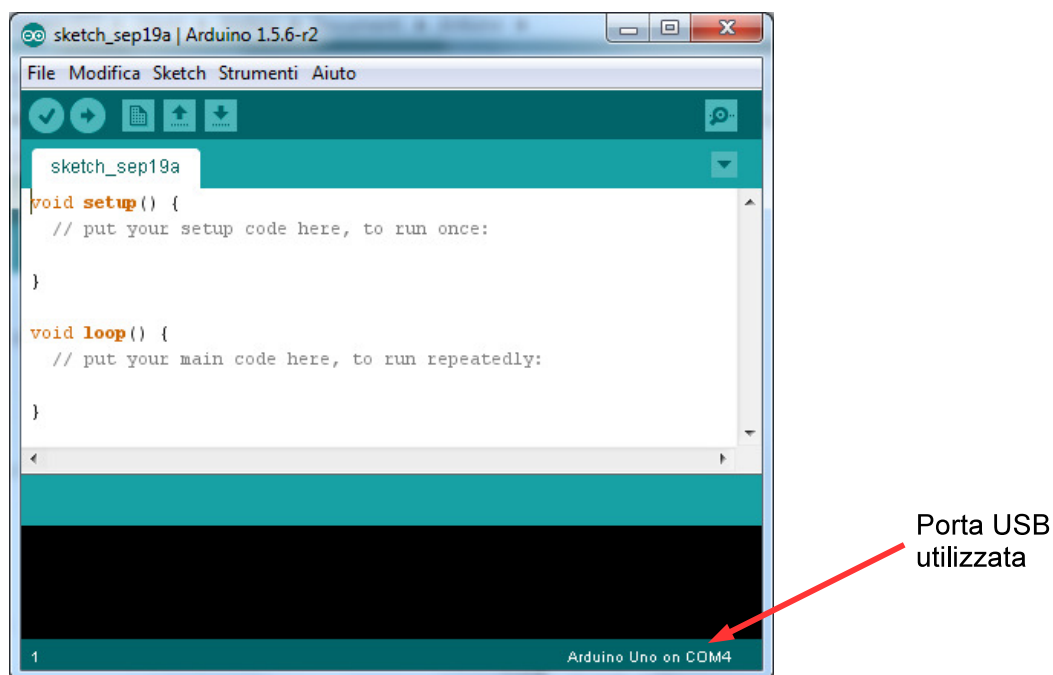


Figura 9.4: La finestra di scrittura del programma

Dopo aver scritto il programma esso puo' essere compilato utilizzando il pulsante apposito (il primo in alto a sinistra): il risultato della compilazione viene riportato nella piccola finestra nera, dove vengono anche segnalati gli eventuali errori presenti

²Se non avete il collegamento sul desktop potete avviare da C:/Programmi/Arduino/arduino.

Per compilare il programma, trasferirlo sul microcontrollore ed eseguirlo si utilizza il pulsante contraddistinto dalla freccia.

Il pulsante in alto a destra consente di aprire la finestra di monitor seriale con la quale realizzare operazioni di INPUT/OUTPUT con il programma.

In Fig 9.4 e' riportato un semplice esempio: lo scopo di questo programma e' semplicemente accendere alternativamente due LED (collegati ai pin digitali 13 e 8).

Questo programma appare incompleto (non ha il main()), ma al momento della compilazione l'applicazione Arduino lo completa opportunamente e cio' che viene in realta' compilato e' il seguente codice:

```
#include "Wprogram.h";
void setup();
void loop();
void setup() {
pinMode(LED1, OUTPUT); // Il pin e' definito come output
pinMode(LED2, OUTPUT); // Il pin e' definito come output
}
void loop() {
digitalWrite(LED1, HIGH); // Mette il pin LED1 a 5 V
digitalWrite(LED2, LOW); // Mette il pin LED2 a 0 V
delay(500); // Aspetta 500 ms
digitalWrite(LED1, LOW); // Mette il pin LED1 a 0 V
digitalWrite(LED2, HIGH); // Mette il pin LED2 a 5 V
delay(500); // Aspetta 500 ms
}
int main() {
setup();
for(;;) { loop();}
return 0;
}
```

Si vede quindi che la funzione *setup()* viene eseguita una volta, all'inizio, mentre la funzione *loop()* viene eseguita ripetutamente in un loop infinito.

La procedura completa quindi è la seguente:

- Collegare la scheda Arduino tramite porta USB;
- Avviare l'applicazione Arduino;
- Scrivere il programma;
- Salvarlo in una cartella nel proprio spazio disco (Menu: File -> Salva con nome...);
- Selezionare la porta USB a cui è collegata la scheda (Menu: Strumenti -> Porta);
- Compilare ed eseguire il programma.

Dal sito del docente potete prelevare alcuni semplici sketch, utili come fonte di ispirazione, che potete copiare nella vostra cartella. Notare che ogni sketch e' contenuto in una cartella con lo stesso nome: questa struttura deve essere obbligatoriamente mantenuta. Nell'ultima esercitazione dovrete utilizzare lo sketch gia' preparato *adc_read_5*, scaricabile dal sito docente.

 


Figura 9.5: *Un semplice esempio*

Arduino e Processing

Per l'ultima esercitazione abbiamo bisogno di un software supplementare, l'applicazione Processing, che utilizzeremo congiuntamente ad Arduino.

Processing e' un'applicazione che consente di sviluppare contenuti interattivi. Eredita completamente la sintassi, i comandi e il paradigma di programmazione orientata agli oggetti dal linguaggio Java ma in piu' mette a disposizione numerose funzioni ad alto livello per gestire facilmente gli aspetti grafici e multimediali. Non e' difficile da usare per chi conosce gia' il linguaggio c.

E' distribuito sotto la licenza libera GNU General Public License, scaricabile gratuitamente dal sito ufficiale www.processing.org, e' supportato dai sistemi operativi Linux, Mac OS X e Microsoft Windows.

Processing puo' Interagire con le schede Arduino tramite USB, consentendoci quindi di analizzare sul PC i dati raccolti dal microcontrollore.

Avvio dell'applicazione Processing

Al primo uso dell'applicazione e' necessario eseguire alcune operazioni preliminari:

- Avviate Processing³.

Viene creata automaticamente una cartella Processing nella vostra cartella Documenti e si apre una finestra con uno sketch vuoto (Fig. 9.6). Senza scrivere nulla salvate lo sketch vuoto con un nome qualunque (Menu File -> Salva con nome...) dentro questa cartella. Notare che, come Arduino, Processing salva ogni programma in una cartella con lo stesso nome.

³Se non avete il collegamento sul desktop potete avviare da C:/Programmi/processing-3.0.1/processing.

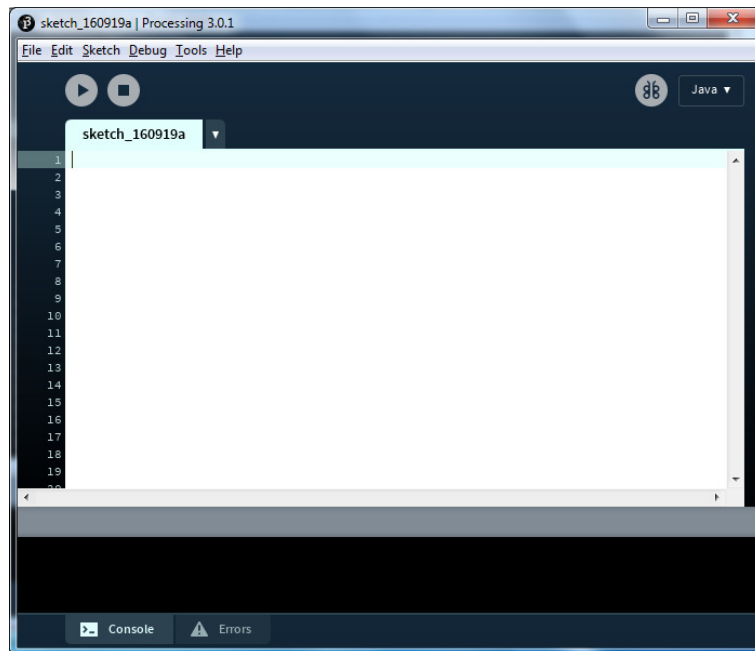


Figura 9.6: La finestra di Processing

Chiudete Processing.

- Prelevate dal sito del docente il file `ControlP5.zip`. Decomprimete e installate la cartella `controlP5` nella cartella `Documenti/Processing/Libraries`. E' una libreria necessaria per il nostro programma.
- Prelevate dal sito del docente il file `adc_arduino_5.zip`. Decomprimete e installate la cartella `adc_arduino_5` nella cartella `Documenti/Processing`. Essa contiene il programma che dovreste utilizzare nell'ultima esperienza.

Uso del programma `adc_arduino_5`

Dopo avere collegato la scheda Arduino Uno e avviato su di essa il programma `adc_read_5` avviate `adc_arduino_5` (cliccandoci sopra): si aprirà la finestra mostrata in Fig 9.7.

Questo programma e' pronto per essere utilizzato: premendo il bottone di avvio si apre la finestra grafica di interfaccia (Fig 9.8).

A questo punto dovete solo verificare che `adc_arduino_5` sia connesso alla stessa porta USB cui è connesso il microcontrollore: nella finestrella di controllo in basso (Fig 9.7) appare l'elenco di tutte le porte USB disponibili e per default il programma e' connesso alla porta 1 (nell'esempio corrisponde a COM4). Se necessario, modificare la variabile `portNumber` nel codice e salvare la modifica (Menu File -> Salva).

Ora potete avviare la presa dati con il bottone START. Viene inviato al microcontrollore il comando di inizio campionamento e i dati raccolti vengono restituiti a `adc_arduino_5`

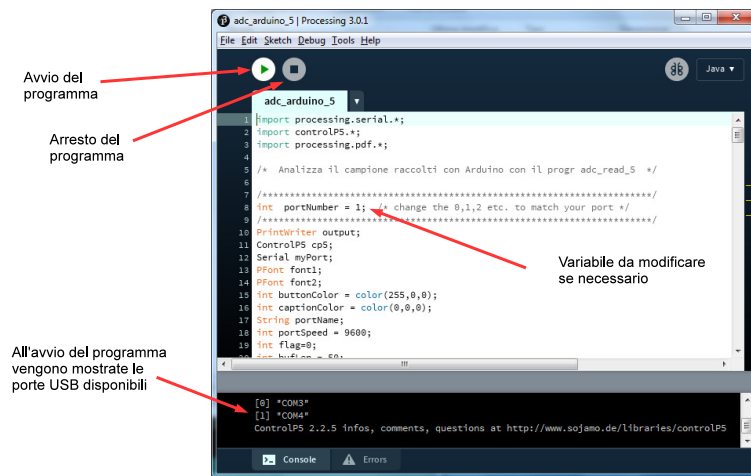


Figura 9.7: La finestra del programma *adc_arduino_5*

 


Figura 9.8: Interfaccia grafica del programma *adc_arduino_5* all'avvio

che produce due grafici, quello del campione e quello della trasformata⁴. Un esempio è mostrato in Fig 9.9, dove è stato campionata un'onda quadra con frequenza 500 Hz. È possibile salvare i dati su un file di testo inserendo un nome di file (per esempio *dati.txt*) e premendo il bottone SAVE. Il file verrà salvato nella cartella *Documenti/Processing/adc_arduino_5* e potrà essere successivamente analizzato con un qualunque altro programma (per esempio OpenOffice).

Avvertenze

Il programma *adc_arduino_5*, quando è in esecuzione, prende il controllo della porta USB designata e questo impedisce ad altri processi di utilizzarla. Quindi, se ad esempio è necessario ricaricare il programma sul microcontrollore (tramite la finestra dell'applicazione

⁴Si noti che nel grafico della trasformata il contenuto del canale 0 è soppresso.

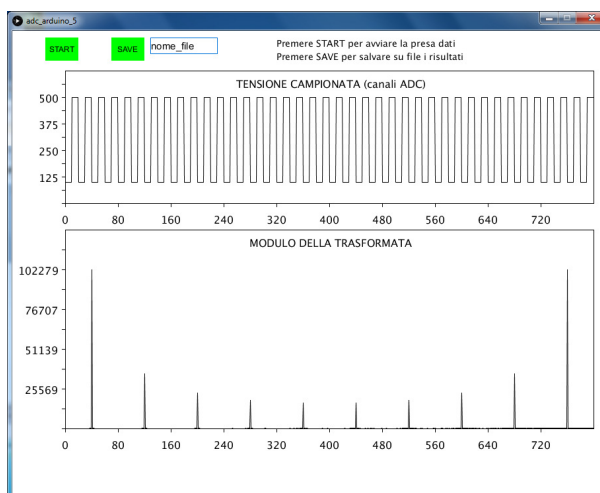


Figura 9.9: *Analisi dell'onda quadra*

Arduino), occorre arrestare `adc_arduino_5` : questo puo' essere ottenuto premendo il bottone di arresto del programma (vedi Fig 9.7).