
 


LSS 2014-15  
Reti Logiche  
esercitazioni di laboratorio

Piero Vicini


A.A. 2014-2015

 - Useremo il 7400 (NAND) per realizzare alcuni circuiti digitali di base
- Il componente(i) deve essere alimentato tra 0V (GND, non disconnesso!!!) e 5V (VCC)
- Gli ingressi hanno valore  $\sim 0V$  (*zero logico*) e  $\sim 5V$  (*uno logico*).





- Leds, con  $R = 500\Omega$ , per visualizzare il valore delle uscite

 - Studio del livello di commutazione di una porta NOT (costruita utilizzando un NAND 7400)




- Half Hadder: verificare funzionamento....

A	B	Sum	Cout
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

  


- Multiplexer: tabella della verita' e funzionamento

$$Z = \neg SA + SB$$

 


- Multiplexer: costruire la tabella della verità e verificare funzionamento del circuito

$$Z = \neg SA + SB$$

 


 - Costruiremo un ADC per realizzare una conversione *digitale-analogica*





- Il circuito e' realizzato con una serie di blocchi circuitali appositamente connessi:
  - DAC (*Digital to Analog Converter*) a pesiera
  - Contatore a 4 bit per pilotare il DAC
  - Comparatore tensione d'ingresso incognita  $V_x < 0$
- Data la complessita' del circuito si raccomanda un montaggio incrementale
  - 1 DAC
  - 2 Contatore + generatore del segnale di clock
  - 3 Comparatore + adattatore di livello
  - 4 Circuito completo

 - DAC a *pesiera* realizzato con un sommatore analogico ed una scala opportuna di resistenze




  - L'ampiezza del singolo gradino:  $V_{out} = 5 * \frac{R'}{8R}$
- Per evitare la saturazione bisogna scegliere correttamente le resistenze tenendo conto che la dinamica massima e' 15 V  
 $\implies V_{out}^{max} = 5 * \frac{R'}{8R} * 15 < 15$



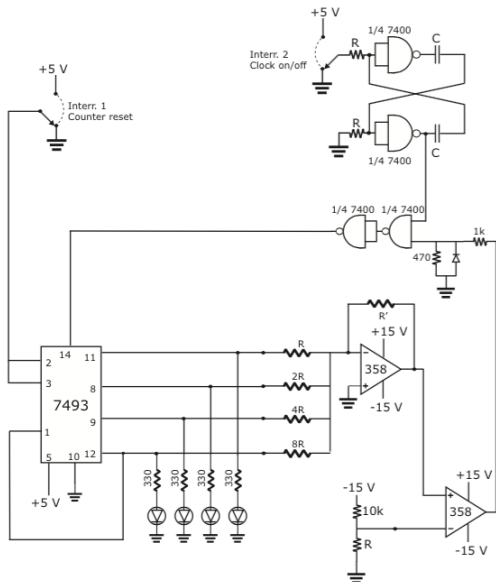- Generare il clock con singoli impulsi e misurare la tensione corrispondente allo zero logico e uno logico per ogni uscita
- Verificare il funzionamento complessivo con un clock a bassa frequenza





- Calibrare il circuito, misurando e discutendo la linearita' del circuito
- Verificarne il funzionamento con alcuni valori di tensione  $V_x$